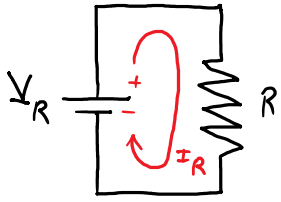


P 1.1



$$V_R = 6V$$

$$R = 30\Omega$$

a)  $R = \frac{V_R}{I_R} \Leftrightarrow I_R = \frac{V_R}{R} = 200mA$

b)  $P = V_R \cdot I_R = 1,2W$   $P > 0 \Rightarrow$  absorve energia


c)  $P = V_R \cdot (-I_R) = -1,2W$   $P < 0 \Rightarrow$  fornece energia

*Nota:*  $I_R$  tem o sinal de menos, pois está a sair pelo polo positivo da fonte, mas pela convenção a corrente devia estar a entrar pelo positivo, logo temos de mudar o sinal de forma a ter a corrente a entrar pelo mais!

d) Potência fornecida =  $1,2W = 1,2 J/s$

Logo  $1,2 \cdot 30 \cdot 6 = 2,16 KJ$  Energia fornecida em 30 min

P 1.2

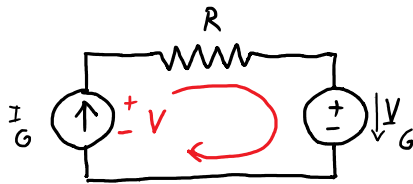

$I_G = 1A$  a)  $V = V_R + V_G = I_G \cdot R + V_G = 20V$

$V_G = 10V$  b)  $P = I_G \cdot (-V) = -20W$

$R = 10\Omega$  c) A fonte de corrente está a fornecer

A fonte de tensão está a absorver


P 1.3

a)  $A = \frac{C}{t} \Rightarrow$  Capacidade =  $50Ah \cdot 60 \cdot 60 = 180 Kc$

b)  $\frac{180 Kc}{12A} = 15000s \Rightarrow 250min \Rightarrow 4 horas e 10 minutos$

c)  $\frac{180 Kc}{24 \cdot 60 \cdot 60s} = 2,08(3)A$

P 1.4

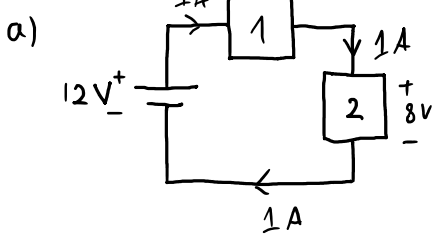


$P_{fonte} = -1 \cdot 12 = -12W$

$P_1 = 1 \cdot 4 = 4W$

$P_2 = 1 \cdot 8 = 8W$

b)

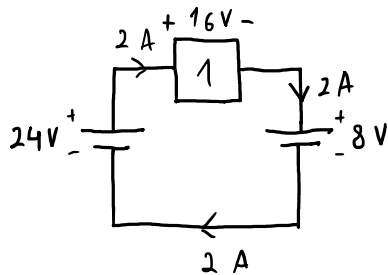


$P_{fonte\ 24V} = -2 \cdot 24 = -48W$

$P_{fonte\ 8V} = 2 \cdot 8 = 16W$

$P_1 = 2 \cdot 16 = 32W$


P 1.5

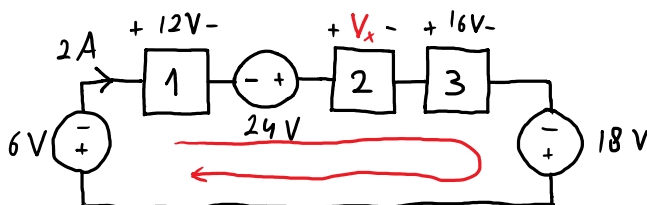

$6 + 12 + V_x + 16 = 24 + 18 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow V_x = 8V$

P 1.6

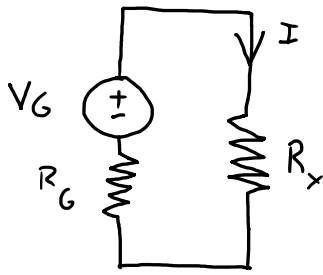

$$V_G = 110 \text{ V}$$

$$R_G = 5 \Omega$$

$$I = 5 \text{ A}$$

$$b) R = \frac{V}{I} \Rightarrow R_T = \frac{V_G}{I} = 22 \Omega$$

$$c) R_T = R_G + R_x \Rightarrow R_x = 22 - 5 = 17 \Omega$$

$$d) P = V \cdot I = R I^2 = 17 \cdot 5^2 = 425 \text{ W}$$