

4.1)


$$\begin{cases} u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \\ u_R = Ri \\ u_L = L \frac{di}{dt} \\ u_C = \frac{1}{C} \int i dt \\ u = u_R + u_L + u_C \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{U} = R\bar{I} + j\omega L\bar{I} + \frac{1}{j\omega C}\bar{I} \\ \bar{U}_R = R\bar{I} \\ \bar{U}_L = j\omega L\bar{I} \\ \bar{U}_C = -\frac{j}{\omega C}\bar{I} \\ \bar{U} = \bar{U}_R + \bar{U}_L + \bar{U}_C \end{cases}$$

2) $f = 10 \text{ kHz} \rightarrow \omega = 20\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Leftrightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = 0,2633 \times 10^{-6} \text{ F}$$

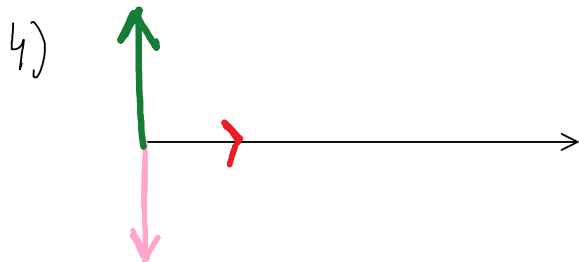3) $Q_0 = \frac{\omega L}{R} \Leftrightarrow R = \frac{\omega L}{Q_0} = 29,9 \Omega$



$\bar{U} = \sqrt{2} V$ $\bar{I} = \frac{\sqrt{2}}{R} = 47,8 e^{0j} \text{ mA}$

$\bar{U}_R = \sqrt{2} V$

$\bar{U}_L = \sqrt{2} \frac{\omega L}{R} e^{\frac{\pi}{2}j} = 3\sqrt{2} e^{\frac{\pi}{2}j} V$

$\bar{U}_C = \sqrt{2} \frac{1}{RC\omega} e^{-\frac{\pi}{2}j} = 3\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{2}j} V$

5) $\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{U} \bar{I}^* = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{R} = \frac{1}{R}$

$$P = \text{Re}[\bar{P}] = P_g = R \cdot I_{\text{eff}}^2 = R \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}R} \right)^2 = R \frac{1}{R^2} = \frac{1}{R}$$

$$P = \text{Re}[\bar{P}] = P_g \checkmark$$

$$P_q = \text{Im}[\bar{P}] = 2\omega \left(W_{\text{av}}^m - W_{\text{av}}^e \right) = 0 \checkmark$$

$$\text{comm } C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$W_{\text{av}}^m = \frac{1}{2} L \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}R} \right)^2 = \frac{L}{2R^2}$$

$$\frac{L}{2R^2} = \frac{1}{2R^2 C \omega^2} \Rightarrow W_{\text{av}}^m = W_{\text{av}}^e$$

$$W_{\text{av}}^e = \frac{1}{2} C (U_{\text{eff}})^2 = \frac{1}{2R^2 C \omega^2}$$

7)

$$\begin{cases} m_g = R \bar{I}_L + L \frac{d\bar{I}_L}{dt} \\ m_R = R \bar{I}_L \\ m_L = L \frac{d\bar{I}_L}{dt} \\ m_g = m_R + m_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{U}_g = R \bar{I}_L + j\omega L \bar{I}_L = (R + j\omega L) \bar{I}_L \\ \bar{U}_R = R \bar{I}_L \\ \bar{U}_L = j\omega L \bar{I}_L \\ \bar{U}_g = \bar{U}_R + \bar{U}_L \end{cases}$$

8)


$$\bar{Z}_L = \frac{\bar{U}_g}{\bar{I}_L} = \frac{U_g}{I_{Lef}} e^{j\varphi} = 100 e^{j\frac{\pi}{3}} = 50 + j86.6 \quad \begin{matrix} R = 50 \Omega \\ \omega L = 86.6 \quad L = \frac{86.6}{\omega} \text{ H} = 0.276 \text{ H} \end{matrix}$$

$$a) \quad \bar{U}_R = R \bar{I}_L = \sqrt{2} I_{ef} R e^{-j\frac{\pi}{2}} = 115 \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} j$$

$$\bar{U}_L = j\omega L \bar{I}_L = \sqrt{2} I_{ef} \omega L e^0 = \sqrt{2} \cdot 199 e^0 j$$

$$\bar{U}_g = 230 \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{6}} j$$
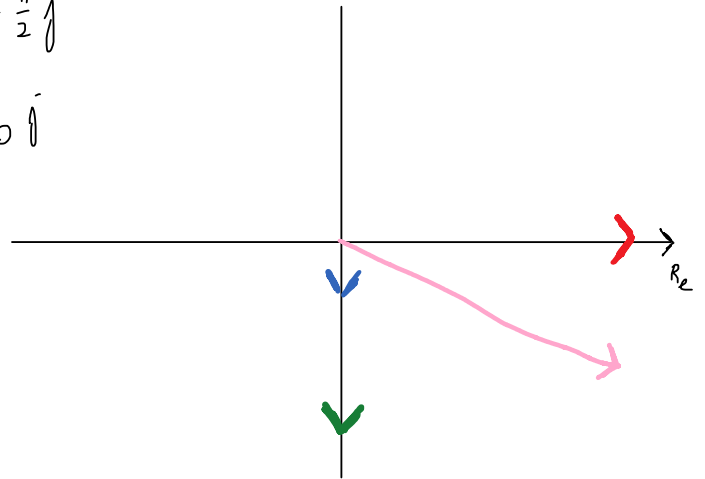
$$\bar{I}_L = 2.3 \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} j$$



$$10) \quad i_c = C \frac{dm_g}{dt} \rightarrow \bar{I}_C = j\omega C \bar{U}_g$$

$$\bar{I}_g = \bar{I}_L + \bar{I}_C \quad \arg(\bar{U}_g) - \arg(\bar{I}_L)$$

$$I_{Lef} \sin(\varphi) = I_{Cef} = \omega C U_{gef} \Leftrightarrow C = \frac{I_{Lef} \sin(\varphi)}{\omega U_{gef}} = 27.6 \text{ mF} \quad \bar{I}_C = 1.99 \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{Logo} \quad \bar{I}_g = 1.15 \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

$$\text{or} \quad \frac{1}{2} L \bar{I}_L^2 = \frac{1}{2} C \bar{U}_L^2 \Leftrightarrow C = \frac{L \bar{I}_L^2}{U_{gef}^2} = 27.6 \text{ mF}$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{U}_g \bar{I}_g^* = 264.5 \text{ VA} \rightarrow \begin{cases} P = \operatorname{Re}\{\bar{P}\} = 264.5 \text{ W} = R I_{Lef}^2 \\ P_q = \operatorname{Im}\{\bar{P}\} = 0 = 2\omega [W_m - W_e] \end{cases} \quad \checkmark$$

II) fecha $t = -T = -\frac{1}{f} = -0,02$

abre $t = 0$

1) A corrente em RL é dada por i_L ; As condições iniciais são $i_L(-T^-) = i_L(+T^-) = 0$ dado que antes o circuito estava em aberto. $i_L = i_L \text{ forçada} + i_L \text{ livre}$
forçada:

$$i_L(t) = \sqrt{2} I_{efL} \cos(\omega_g t - \frac{\pi}{2}) = 0 \quad \text{Logo } 0 = 0 + \boxed{i_L \text{ livre}} \Rightarrow 0$$

2)

$$i_L R + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{C} \int i_L dt = 0 \quad \Delta^2 + 2\beta \Delta + \omega_0^2 = 0$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} \cdot L + \frac{di_L}{dt} R + \frac{1}{C} i_L = 0 \Rightarrow \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{di_L}{dt} \frac{R}{L} + \frac{1}{CL} i_L = 0$$

$$2\beta = \frac{R}{L} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{CL} \quad \beta = \frac{R}{2L} = 90,6 \text{ s}^{-1} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}} = 362,3 \text{ Rad/s}$$

$\beta < \omega_0$ Oscilatório amortecido com

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 350,8 \text{ Rad/s}$$

$$\omega_0 = 362,3 \text{ Rad/s}$$

$$\beta = 90,6 \text{ s}^{-1}$$

3) solução da I.M.O $i_L(t) = I e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta) \quad \delta = \arctan\left(\frac{\omega}{\beta}\right)$

Condições Iniciais: $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{2}$

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = u_g(0) = U_0 = 281,7 \text{ V}$$

$$u_C(t) = -\frac{1}{C} \int i_L dt = \sqrt{\frac{L}{C}} I e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta - \delta + \pi) = \sqrt{\frac{L}{C}} I \sin(\pi - \delta) \Rightarrow I = 2,91 \text{ A}$$

$$4.3) \quad 1) \quad \left. \begin{aligned} i_g &= i_C + i_L \\ u_R &= R i_L \\ u_L &= L \frac{di}{dt} \\ u_C &= \frac{1}{C} \int i dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \bar{I}_g &= \bar{I}_C + \bar{I}_L \\ \bar{U}_R &= R \bar{I}_L \\ \bar{U}_L &= j\omega L \bar{I}_L \\ \bar{U}_C &= \frac{1}{j\omega C} \bar{I}_C \\ \bar{U}_g &= \bar{U}_C + \bar{U}_R + \bar{U}_L \end{aligned} \right.$$

$$2) \quad \bar{U}_g = \bar{U}_R + \bar{U}_L = \bar{I}_L (R + j\omega L) \Rightarrow I_g = \frac{U_g}{R + j\omega L}$$


$$P_g = R I_g^2 = R \frac{U_g^2}{R^2 + (\omega L)^2} \quad \frac{\partial P}{\partial R} = - \frac{U^2 (R^2 - (\omega L)^2)}{R^2 + (\omega L)^2} \quad \frac{U^2 (R^2 - (\omega L)^2)}{R^2 + (\omega L)^2} = 0 \Leftrightarrow R^2 = (\omega L)^2 \Leftrightarrow R = \omega L = 100 \Omega$$

$$P_g|_{R=100\Omega} = 100 \frac{(200)^2}{100^2 + 100^2} = 200 \text{ W}$$

$$3) \quad \bar{I}_L = \frac{\bar{U}_g}{R + j\omega L} = 1.41 \sqrt{2} e^{(x - \frac{\pi}{4})j}$$

$$\bar{U}_R = R \bar{I}_L = 141 \sqrt{2} e^{(x - \frac{\pi}{4})j}$$
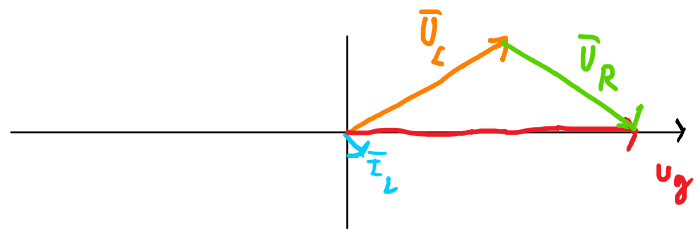
$$\bar{U}_L = j\omega L \bar{I}_L = 141 \sqrt{2} e^{(x + \frac{\pi}{4})j}$$



$$4) \quad W_m = W_e \Leftrightarrow \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} C U_C^2 \Leftrightarrow C = \frac{L i_L^2}{U_C^2} = 15.9 \mu F$$

$$5) \quad \bar{I}_C = j\omega C \bar{U}_C \Leftrightarrow \bar{I}_C = \sqrt{2} e^{(x + \frac{\pi}{2})j}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_C + \bar{I}_L = \sqrt{2} e^{xj}$$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \bar{U} \cdot \bar{I}^* = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 200 e^{xj} \cdot \sqrt{2} e^{-xj} = 200 e^{0j} = 200 \text{ VA}$$

$$P = \text{Re}\{\bar{P}\} = 200 \text{ W} = R I_L^2$$

$$P_g = \text{Im}\{\bar{P}\} = 0 = W_m - W_e$$

6)

$$i_L(0) = 2A$$

$$\frac{di_L}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{CL} i = 0$$

$$\beta = \frac{R}{2L} = 157.085 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}} = 444.5 \text{ Rad/s}$$

$\omega_0 > \beta$ oscillation

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 415.8 \text{ Rad/s}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\omega}{\beta}\right) = 1.21 \text{ Rad}$$

$$i_L(t) = I e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta)$$

$$i_L(0) = I \cos(\theta) = 2A$$

$$\frac{di_L}{dt}(t) = \omega_0 I e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta + \pi - \phi)$$

$$\frac{di_L}{dt}(0) = \cos(\theta + \pi - \phi) = 0$$

$$\begin{cases} I \cos(\theta) = 2A \\ \cos(\theta + \pi - \phi) = 0 \end{cases}$$

$$i_L(t) = 2.14 e^{-\beta t} \cos(\omega t - 0.361)$$

$$4) \quad 1) \quad \begin{cases} u_g = u_{C1} + u_R \\ u_{C1} = \frac{1}{C_1} \int i_1 dt \\ u_R = R i_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{U}_g = \bar{U}_{C1} + \bar{U}_R \\ \bar{U}_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} \bar{I}_1 \\ \bar{U}_R = R \bar{I}_1 \end{cases} \quad \left| \quad \begin{aligned} \bar{U}_g &= \frac{1}{j\omega C_1} \bar{I}_1 + R \bar{I}_1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \bar{I}_1 &= \frac{\bar{U}_g}{\frac{1}{j\omega C_1} + R} \end{aligned} \right.$$

$$2) \quad P = R I_{1ef}^2 = R \cdot \frac{U_{ef}^2}{\left(\frac{1}{\omega C_1}\right)^2 + R^2} = R \frac{U_{ef}^2 (\omega C_1)^2}{1 + (\omega C_1 R)^2} \Leftrightarrow P - R \frac{(U_{ef} \omega C_1)^2}{1 + (\omega C_1 R)^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(1 + (\omega C_1 R)^2) - R(U_{ef} \omega C_1)^2 = 0 \Leftrightarrow P + P \omega^2 C_1^2 R^2 - R(U_{ef} \omega C_1)^2 = 0$$


$$a = \omega^2 C_1^2 P$$

$$\Leftrightarrow \begin{aligned} b &= -U_{ef}^2 \omega^2 C_1^2 \\ c &= P \end{aligned}$$

$$R = \frac{U_{ef}^2 \omega^2 C_1^2 \pm \sqrt{(U_{ef}^2 \omega^2 C_1^2)^2 - 4 \omega^2 C_1^2 P^2}}{2 \omega^2 C_1^2 P} = \begin{cases} R = 300 \Omega \\ R = 100 \Omega \end{cases}$$

$$3) \quad \bar{U}_g = \left(\frac{1}{j\omega C_1} + R \right) \bar{I}_1 \Leftrightarrow \frac{230 e^{j0}}{\frac{1}{j\omega C_1} + R} = \bar{I}_1 \Leftrightarrow \bar{I}_1 = 1,15 \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \text{ A}$$
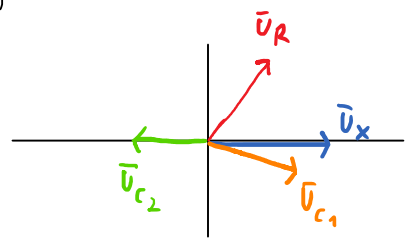
$$\bar{U}_R = R \bar{I}_1 = 115 \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{3}} \text{ V} \quad \bar{U}_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} \bar{I}_1 = 200 \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{6}} \text{ V}$$



$$4) \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

Em Ressonância

$$\bar{I}_2 = \sqrt{2} \bar{I}_{1ef} \cos(\varphi) e^{j\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ A}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 0,575 \sqrt{2} e^{j0}$$

$$\bar{U}_{C2} = \frac{1}{j\omega C_2} \bar{I}_2 = 84,2 \sqrt{2} e^{j\pi}$$

$$\bar{U}_x = \bar{U}_g - \bar{U}_{C2} = 374,76 \sqrt{2} e^{j0}$$

$$5) \quad W_e = W_{eC1} + W_{eC2} = \frac{1}{2} C_1 U_{C1ef}^2 + \frac{1}{2} C_2 U_{C2ef}^2 = 0,5 \text{ J}$$

$$W_{em} = W_e \Leftrightarrow \frac{1}{2} L I_{2ef}^2 = 0,5 \Leftrightarrow L = 1 \text{ H}$$

elemento x = Bobine (indutivos)

II)

$$u_{C_2} + L \frac{di_2}{dt} + Ri_2 - u_{C_1} = 0$$

$$i_2 = C_2 \frac{du_{C_2}}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{C_1 + C_2}{C_1} u_{C_2} + LC_2 \frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + RC_2 \frac{du_{C_2}}{dt} = \frac{q_0}{C_1}$$

$$q_0 = q_1 + q_2 = C_1 u_{C_1} + C_2 u_{C_2}$$

$$\frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + 2\beta \frac{du_{C_2}}{dt} + \omega_0^2 u_{C_2} = \frac{\omega_0^2}{C_1 + C_2} q_0$$

$$\beta = \frac{R}{2L}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 12,37 \mu F$$

$$2) i = \frac{dq_0}{dt}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$t > 0; i = 0 \Rightarrow q_0$ é constante!

Para $t < 0$: $\bar{I} = 0,575\sqrt{2} e^{j0} \quad i(t) = 0,575\sqrt{2} \cos(\omega t)$

$$\int i(t) dt = q_0(t) = 1,83\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ mC} = 1,83\sqrt{2} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ mC}$$

$q_0(0) = 0 \rightarrow$ regime forçado de u_{C_2} é nulo

$$3) \beta = 50 s^{-1}$$

$\beta < \omega_0$ regime oscilatório amortecido

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 284,3 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 279,9 \text{ rad/s}$$

$$u_{C_2}(t) = U e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta) \quad \theta = \arctan\left(\frac{\omega}{\beta}\right)$$

$$4) i_2 = C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} \quad i_2(0) = 0 \Rightarrow \left. \frac{du_{C_2}}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad \left| \begin{array}{l} -119,92 = U \cos(\theta) \\ 0 = \cos(\theta + \delta) \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} U = -120,9 V \\ \theta = -10,18^\circ \end{array} \right.$$

$$u_{C_2}(0) = -119,92 V$$

$$i_2(t) = U \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}}} \cdot e^{-\beta t} \cos(\omega t + \theta + \delta) = -0,425 e^{-\beta t} \sin(\omega t)$$