
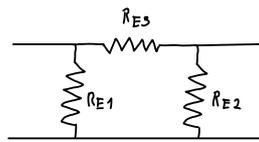


- 1) C    2) C    3) A    4) C    5) -

II a) Série - Série

Transadmitância  $A_f = \frac{I_2}{V_1}$

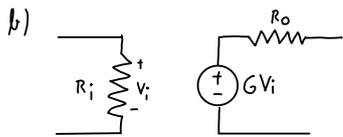

$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_i$      $Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = 0$

$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{E1} \parallel (R_{E2} + R_{E3})$      $Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{(R_{E1} + R_{E2} + R_{E3})}$


$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = A R_i$      $Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_o$

$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{(R_{E1} + R_{E2} + R_{E3})}$      $Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_{E2} \parallel (R_{E1} + R_{E3})$

$A = \begin{bmatrix} 2K & 0 \\ -1M & 200 \end{bmatrix} \Omega$

$B = \begin{bmatrix} 1.714K & 285.7 \\ 285.7 & 1.714K \end{bmatrix}$

c)


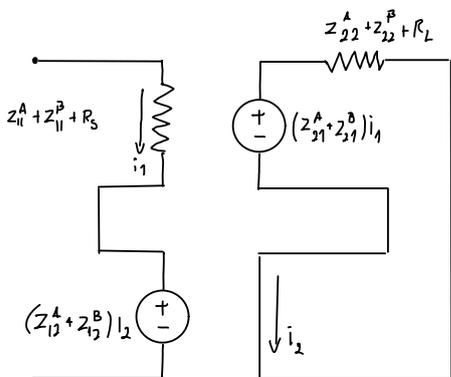


$A' = - \frac{Z_{21}^A + Z_{21}^B}{(Z_{11}^A + Z_{11}^B + R_S)(Z_{22}^A + Z_{22}^B + R_L)} = 22.6 \text{ mS}$

$\beta' = Z_{12}^A + Z_{12}^B = 286 \Omega$

d)  $A_f = \frac{A}{1 + A\beta} = 3 \text{ mS}$

$K_V = -A_f R_L = -30$

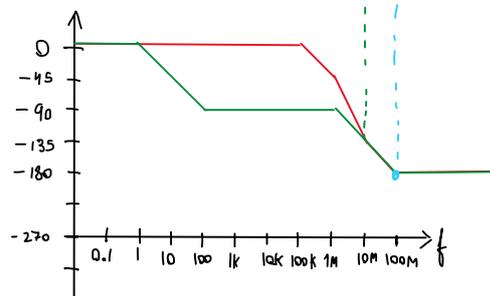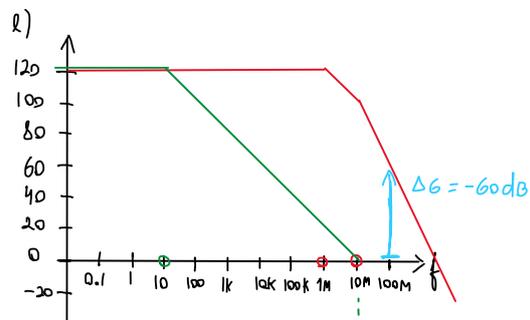


III a)  $A_p = 3 \text{ dB}$      $A_s = 24 \text{ dB}$

$\omega_p = 10 \text{ kHz}$      $\omega_s = 40 \text{ kHz}$   
 $\Omega_p = 1$      $\Omega_s = 4$

$A(\Omega_p) = 3 \text{ dB} \Leftrightarrow 3 = 10 \log(1 + \epsilon^2) \Leftrightarrow \epsilon = 1$

$A(\Omega_s) = 24 \text{ dB} \Leftrightarrow 24 = 10 \log(1 + \Omega^{2m}) \Leftrightarrow m = 2 \text{ (} A(\Omega_s) = 24 \text{ dB)}$

$H(s) = s^2 + \sqrt{2}s + 1$      $T(\Omega) = \frac{1}{H(s)} \Big|_{s = \frac{\Omega}{\omega_p}} = \frac{\omega_p^2}{\Omega^2 + \sqrt{2}\omega_p\Omega + \omega_p^2} = \frac{3.95 \times 10^9}{\Omega^2 + 88.86 \times 10^4 \Omega + 3.95 \times 10^9}$

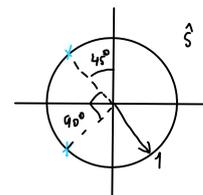

b) A transformação bilinear mantém a estabilidade, logo é estável  
 25 kHz é muito elevado, ganho menor, isto porque os frequs são comp/ reduzidas

c) Melhor LC duplamente terminados

Melhor RC ativos  $\rightarrow$  Simulom RL duplamente terminados

d) Divisor resistivo cujo o parâmetro é o valor da impedancia substituída

IV

$$a) \frac{\Delta \frac{K}{RC}}{\Delta^2 + \left(\frac{4}{CR} - \frac{K}{CR}\right) \Delta + \frac{2}{R^2 C^2}}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{2}{R^2 C^2}} = 141,42 \text{ kmrad/s} = \times 22,5 \text{ kHz}$$

$$\frac{4}{CR} - \frac{K}{CR} = 0 \Leftrightarrow K = 4$$

b) Sim. filtrando e amplificando os seus harmónicos

c) A carga de  $C_B$  perde-se //