


1.1) B 1.2) A 1.3) B 1.4) B 1.5) B

II a) Série-Série

Transadmitância

$$A_f = \frac{I_2}{V_1}$$

b) A:

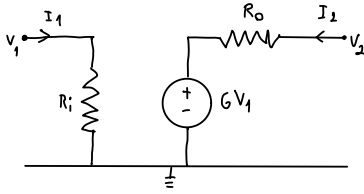

$$D_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_i$$

$$D_{21} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = 0$$


$$D_{12} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{G V_1}{I_1} = G R_i$$

$$D_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_0$$

$$A = \begin{bmatrix} 2k & 0 \\ -1M & 200 \end{bmatrix} \Omega$$

$$B = \begin{bmatrix} 2k & 2k \\ 2k & 12k \end{bmatrix} \Omega$$

B:

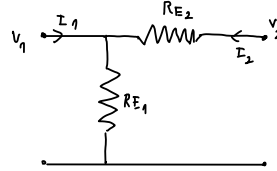


$$D_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{E1}$$

$$D_{21} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_{E1}$$

$$D_{12} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = R_{E1}$$

$$D_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = R_{E1} + R_{E2}$$

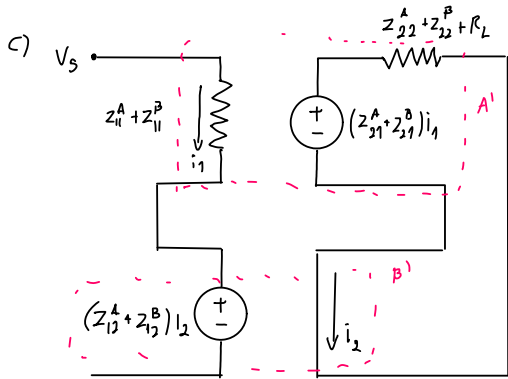

$$A' = \frac{I_2}{V_{1A'}} = 11.24 \text{ mS}$$

$$B' = 2k \Omega$$

$$d) A_f = \frac{A'}{1 + A'B'} = 428.7 \mu\text{S}$$

$$K_V = \frac{V_0}{V_S} = -R_L \cdot \frac{I_2}{V_S} = -R_S A_f = -4.79$$

III a) FIR => São sempre estáveis

$$y_m = 4x_m + 0.8x_{m-1} + 1.6x_{m-2} + 0.8x_{m-3} + 4x_{m-4}$$

$$b) T(z) = 4 + 0.8z^{-1} + 1.6z^{-2} + 0.8z^{-3} + 4z^{-4} \quad T = \frac{1}{f_s}$$

$$z = e^{j\omega T}$$

$$T(e^{j\omega T}) = 4 + 0.8e^{-j\omega T} + 1.6e^{-2j\omega T} + 0.8e^{-3j\omega T} + 4e^{-4j\omega T} =$$

$$= e^{-2j\omega T} (4e^{2j\omega T} + 4e^{-2j\omega T} + 0.8e^{j\omega T} + 0.8e^{-j\omega T} + 1.6) =$$

$$= e^{-2j\omega T} (8 \cos(2\omega T) + 1.6 \cos(\omega T) + 1.6)$$

$$\phi = -2\omega T$$


$$DC \Rightarrow \omega = 0$$

$$Z = -\frac{\partial \phi}{\partial \omega} = 2T = \frac{2}{f_s} = 20 \mu\text{s}$$

$$8 + 1.6 + 1.6 = 11.2 \Rightarrow 20.98 \text{ dB}$$

$$d) \Delta\gamma = \frac{A}{N} \quad \Delta\gamma = 2\pi(f_2 - f_1)T = \frac{2\pi(15k - 10k)}{200k} = \frac{5\pi}{100}$$


$$A = 4\pi \text{ (Retangular)}$$

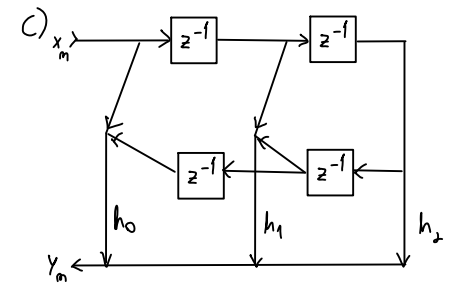

$$h_0 = 4$$

$$h_1 = 0.8$$

$$h_2 = 1.6$$

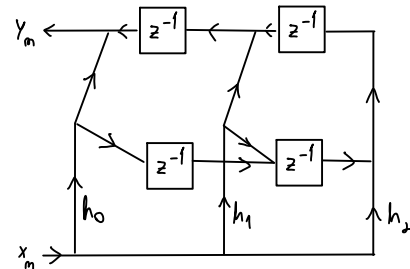

$$\frac{5\pi}{100} = \frac{4\pi}{N} \Leftrightarrow N = 80$$

$$N = m + 1 \quad m > 79$$

IV a)

$$\frac{\Delta K}{nC_2}$$

$$\Delta^2 + \Delta \left(\frac{1}{nC_3} + \frac{3-K}{nC_2} \right) + \frac{2}{n^2 C_3 C_2}$$

Condição $\Rightarrow 0$

$$\frac{\Delta K}{nC_2}$$

$$\Delta^2 + \frac{\omega_p}{Q} \Delta + \omega_p^2$$

$$\omega_p^2 = \frac{2}{n^2 C_3 C_2} \Rightarrow \omega_p = \sqrt{\frac{2}{n^2 C_3 C_2}} = 282.843 \text{ Krad/s} \Rightarrow 45 \text{ KHz}$$

$$\frac{1}{nC_3} + \frac{3-K}{nC_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{4-K}{nC} = 0 \Rightarrow K=4 //$$

b) $B \downarrow \Rightarrow b = "0"$ $B \rightarrow 0 ("0")$
 $\bar{B} \uparrow \Rightarrow b = "0"$ $\bar{B} \rightarrow 5V ("1")$
Atos e amplificadores

c) *Vantagens*
 São uma porta \Rightarrow Menos transistores
 Menos área
 Menos atrasos

Não tem efeito de carga

Desvantagens

Tensão $k_{av} > 0 \Rightarrow$ Pode levar a erros de transmissão

Carrinho estático "low" não muito!