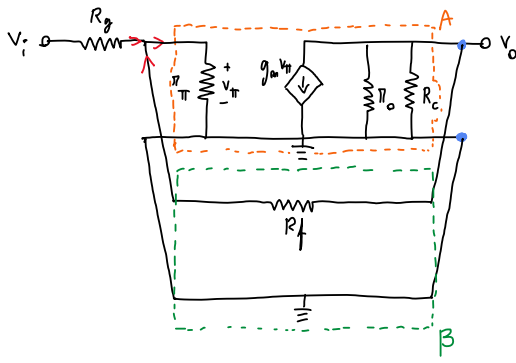


a)

AC em banda passante  $\Rightarrow$  Condensadores em c.c.



Como compararmos a corrente na entrada

e "vz-mos" a tensão na saída.

$\Downarrow$   
Corrente - Tensão (Paralelo - Paralelo)

$$V_{BE} = 0,7V \quad \beta_F = 200$$

$$r_o = \infty \quad \beta = 200$$

Calculo de gm:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \quad I_C + I_B = I_E$$




$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$I_0 = R_C(I_C + I_B) + R_f I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$0,3 = (R_C + \frac{R_f}{\beta + 1} + R_E) I_E \Rightarrow I_C = 14,26 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{14,26 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 570,4 \text{ mS}$$

b) A

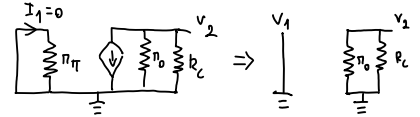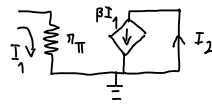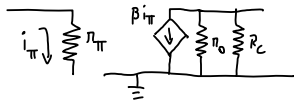

Corrente - Tensão  $\Rightarrow Y$

$$Y_A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\pi_\pi} & 0 \\ g_m & \frac{1}{R_C} \end{bmatrix} \Rightarrow 57 \begin{bmatrix} 2,85 & 0 \\ 0,4 & 3,3 \end{bmatrix} \mu\text{S}$$


$$y_{11A} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{\pi_\pi} = \frac{g_m}{\beta} = 2,85 \text{ mS}$$

$$y_{21A} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{\beta I_1}{\pi_\pi \beta} = \frac{\beta}{\pi_\pi} = g_m = 570,4 \text{ mS}$$

$$y_{12A} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} = 0$$

$$y_{22A} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{1}{\pi_0 // R_C} \rightarrow \frac{1}{R_C} = 3,3 \text{ mS}$$

B

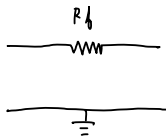



$$y_{11B} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{R_f}$$

$$y_{12B} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} = -\frac{1}{R_f}$$


$$y_{21B} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = -\frac{1}{R_f}$$

$$y_{22B} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{1}{R_f}$$
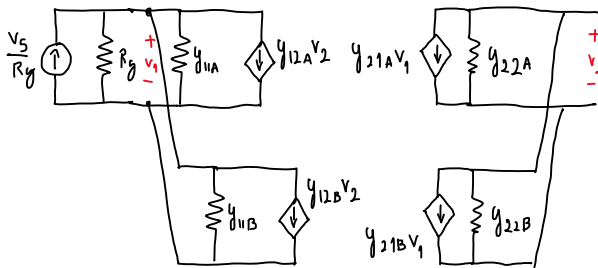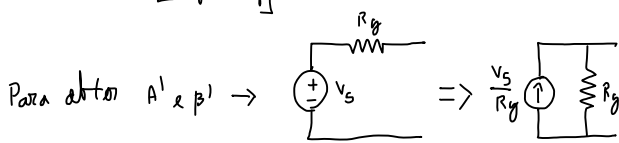
$$Y_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_f} & -\frac{1}{R_f} \\ -\frac{1}{R_f} & \frac{1}{R_f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & -20 \\ -20 & 20 \end{bmatrix} \mu\text{S}$$



Unidirecional!

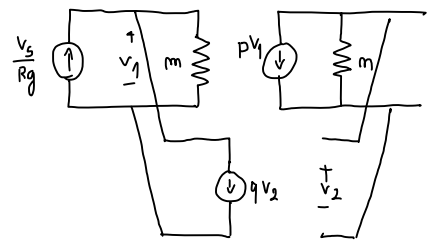

$$m = y_{11A} + y_{11B} + \frac{1}{R_g}$$

$$n = y_{22A} + y_{22B}$$

$$p = y_{21A} + y_{21B}$$

$$q = y_{12A} + y_{12B}$$

Lago

$$A' = \frac{V_2}{I_{1A}} = -\frac{p}{m \cdot n} = -\frac{y_{21A} + y_{21B}}{(y_{11A} + y_{11B} + \frac{1}{R_g})(y_{22A} + y_{22B})} = -\frac{g_m - \frac{1}{R_f}}{(\frac{1}{\pi_\pi} + \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_g})(\frac{1}{\pi_0} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_f})} = -44,3 \text{ k}\Omega$$

$$B' = \frac{I_{1B}}{V_2} = q = y_{12A} + y_{12B} = -\frac{1}{R_f} = -20 \mu\text{S}$$

c)

$$A_f = \frac{V_2}{I_S} = \frac{A'}{1 + A'\beta'} = -23,5 \text{ K}\Omega$$

$$\frac{V_2}{V_S} = \frac{V_2}{R_g I_S} = \frac{A_f}{R_g} = -23,5$$

d) Impedância de entrada em malha aberta:

$$Z'_{iA} = \frac{1}{Y_{11A} + Y_{11B} + \frac{1}{R_g}} = 258,3 \Omega$$

Impedância de entrada realimentada:

$$Z_{if} = \frac{Z'_{iA}}{1 + A'\beta'} = 136,8 \Omega$$

Impedância real:

$$\frac{1}{Z_{if}} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{Z_i} \Leftrightarrow Z_i = \frac{1}{\frac{1}{Z_{if}} + \frac{1}{R_g}} = 158,6 \Omega$$

Impedância de saída em malha aberta:

$$Z'_{oA} = \frac{1}{Y_{22A} + Y_{22B}} = 301,2 \Omega$$


Impedância de saída realimentada:

$$Z_{of} = \frac{Z'_{oA}}{1 + A'\beta'} = 158,0 \Omega$$

Impedância real:

$$\frac{1}{Z_{of}} = \frac{1}{Z_o} \Leftrightarrow Z_o = Z_{of} = 158,0 \Omega$$

2) Amplificador tríplice carregado:

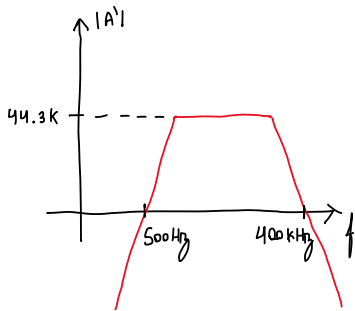

$$S = j\omega$$


$$\omega_L = 2\pi f_L \quad f_L = 500 \text{ Hz}$$

$$\omega_H = 2\pi f_H \quad f_H = 400 \text{ KHz}$$

$$A'(s) = \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_L}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_H}\right)}$$

Com realimentação
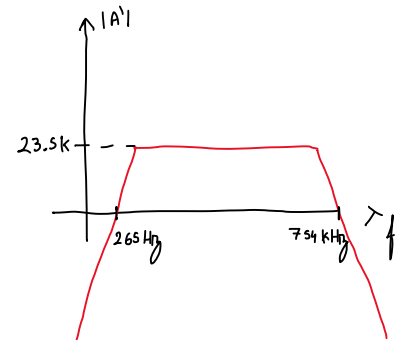
$$A_f(s) = \frac{A'(s)}{1 + A'(s)\beta'} = \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{1 + \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_L}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_H}\right)} \cdot \beta'} = \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_L}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_H}\right) + A'_0 \frac{s}{\omega_L} \beta'}$$



Para baixas frequências ( $\omega \ll \omega_H$ )  $\rightarrow$  O polo de altas frequências não afeta  $\left[\frac{s}{\omega_H} = 0\right]$

$$A_f(s) \approx \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{1 + \frac{s}{\omega_L} + A'_0 \frac{s}{\omega_L} \beta'} = \frac{A'_0 \frac{s}{\omega_L}}{1 + s \left(\frac{1 + A'_0 \beta'}{\omega_L}\right)} \rightarrow \text{Nova freq: } \omega_{Lf} = \frac{\omega_L}{1 + A'_0 \beta'} \Rightarrow f_{Lf} = 265 \text{ Hz}$$

Para altas frequências ( $\omega \gg \omega_L$ )  $\rightarrow$  O polo de baixas frequências não afeta  $\left[\frac{s}{\omega_L} = \infty\right]$

$$A_f(s) \approx \frac{A'_0}{1 + \frac{s}{\omega_H} + A'_0 \beta'} = \frac{A'_0}{1 + \frac{s}{\omega_H (1 + A'_0 \beta')}} \rightarrow \text{Nova freq: } \omega_{Hf} = \omega_H (1 + A'_0 \beta') \Rightarrow f_{Hf} = 754 \text{ KHz}$$

Produto Ganho-Largura de Banda

$$\rightarrow GB = G \times B = 44,3 \text{ K} \cdot (400 \text{ K} - 500) = 17,7 \times 10^9$$

$$\rightarrow 6B_f = G_f \times B_f = 23,5 \text{ K} \cdot (754 \text{ K} - 265) = 17,7 \times 10^9$$