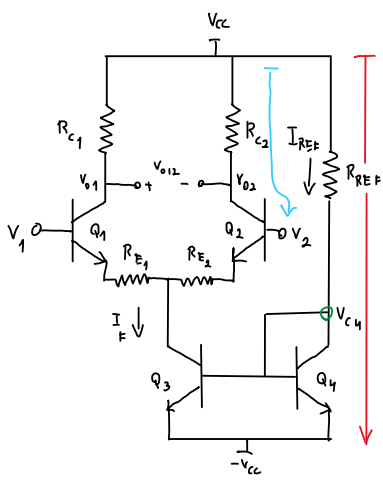




3.1) i) $V_{CC} = 6V$


$$I_{REF} = ?$$

$$V_{CC} = R_{REF} \cdot I_{REF} + V_{BE_{on}} - V_{CC} \Leftrightarrow \frac{2V_{CC} - V_{BE_{on}}}{R_{REF}} = I_{REF} = 3.139mA$$

$$V_{01} = V_{02} = V_{CC} - R_C I_C = 3.559V$$

$$V_{012} = V_{01} - V_{02} = 0$$

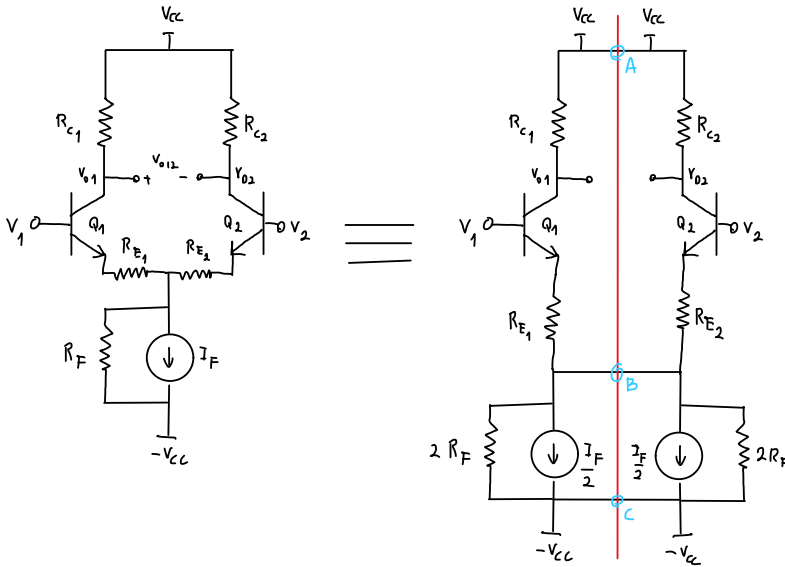ii) Circuito simétrico e esquema incremental $\Rightarrow$ teorema da superposição



Em modo diferencial:


$$V_1 = +\frac{V_d}{2} \quad V_2 = -\frac{V_d}{2} \Rightarrow \begin{cases} A \\ B \\ C \end{cases} \text{ Não varia a tensão } \Rightarrow \text{ São gnd's AC}$$

Em modo comum

$$V_1 = V_2 = V_C \Rightarrow \begin{cases} A \\ B \\ C \end{cases} \text{ tem corrente nula } \Rightarrow \text{ São C.A.}$$

Logo para o ganho diferencial: $A_d = \frac{V_{012}}{V_d} = \frac{V_{01}}{V_d} - \frac{V_{02}}{V_d}$ O circuito é simétrico logo $A_{d1} = -A_{d2} \Rightarrow A_d = 2A_{d1} = 2 \frac{V_{01}}{V_d}$

Vamos desprezar r_o !

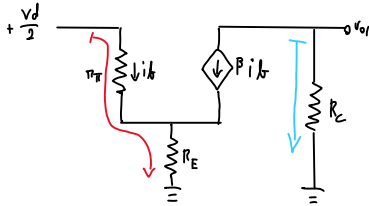

$$V_{01} = -\beta i_b R_C$$

$$\frac{V_d}{2} = \pi_{\pi} i_b + R_E (i_b + \beta i_b) \Leftrightarrow i_b = \frac{V_d}{2(\pi_{\pi} + (\beta+1)R_E)}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 61.023mS$$


$$\pi_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 1.721k\Omega$$

$$A_{d1} = \frac{V_{01}}{V_d} = -\frac{\beta R_C}{2(\pi_{\pi} + (\beta+1)R_E)} = -6.818$$

$$A_{d2} = 6.818$$


$$A_d = A_{d1} - A_{d2} = -13.636$$

3.2) Esquema da fonte:

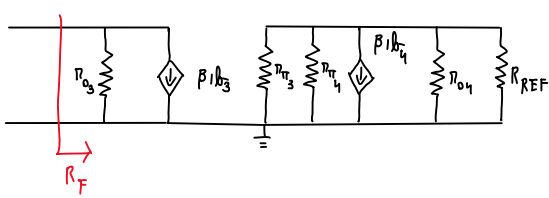

$$R_F = \pi_{03}$$
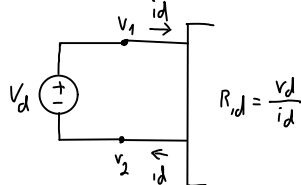
$$\pi_{03} = \frac{V_A}{I_C} = 32.5k\Omega$$



3.3) Q_1 Cont₁ + Q_2 ZAD:

$$\begin{cases} i_{c1} = 0 \\ i_{c2} = I_F \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = V_{CC} = 6V \\ V_{02} = V_{CC} - R_{C2} I_F = 1.072V \end{cases}$$


$$V_{012} = V_{01} - V_{02} = 4.928V$$

Q_1 ZAD + Q_2 Cont₂:

$$\begin{cases} i_{c1} = I_F \\ i_{c2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = V_{CC} - R_{C1} I_F = 1.072V \\ V_{02} = V_{CC} = 6V \end{cases}$$

$$V_{012} = V_{01} - V_{02} = -4.928V$$


3.4) ii)

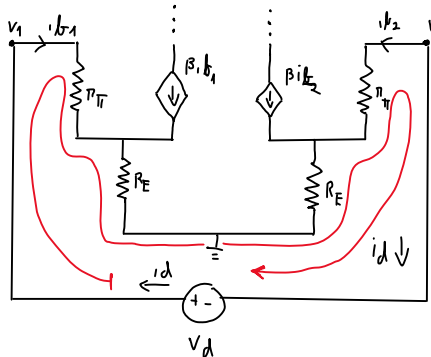

$$V_d = i_d \pi_{\pi} + i_d (\beta+1) R_E + i_d (\beta+1) R_E + i_d \pi_{\pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_{id} = \frac{V_d}{i_d} = 2\pi_{\pi} + 2(\beta+1)R_E = 24.641k\Omega$$

(iii) Modo comum

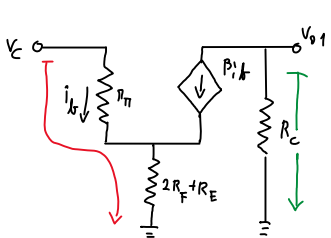

$$A_{c1} = \frac{V_{01}}{V_C} = \frac{-\beta R_C}{\pi_{\pi} + (\beta+1)(R_E + 2R_F)} = -0.024$$


$$V_{01} = -\beta i_b R_C$$

$$V_C = i_b \pi_{\pi} + (2R_F + R_E) i_b (\beta+1)$$



$$A_{c2} = A_{c1} = -0.024$$

$$A_C = A_{c1} - A_{c2} = 0$$

(iv)

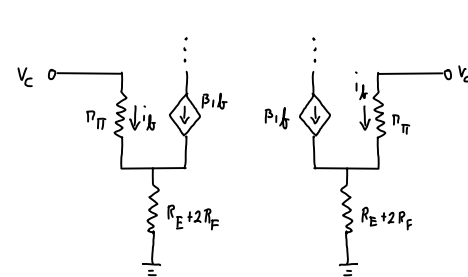
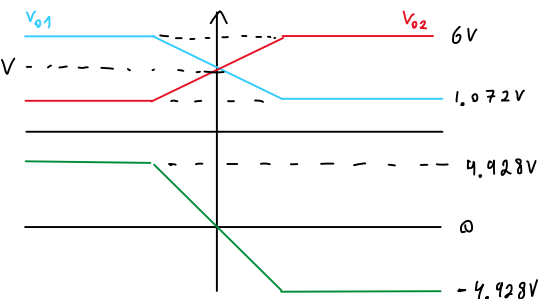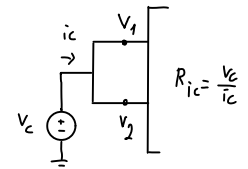
$$R_{ic} = \frac{1}{2} (\pi_{\pi} + (\beta+1)(R_E + 2R_F)) = 3.45M\Omega$$



3.5)

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c} = \infty$$


$$CMRR_1 = \frac{A_{d1}}{A_{c1}} = 284 = 49 \text{ dB}$$

3.6) Admitindo que $I_{c1,2}$ não dependem de $V_{CE1,2} \Rightarrow$ Se $V_1 = V_2 = 0$, $I_{c1,2}$ não depende de $R_{c1,2}$

$$\text{Logo } \begin{cases} V_{o1} = V_{CC} - R_{c1} \cdot I_c & \text{para } R_{c1} \uparrow \rightarrow R_c(1.05) \\ V_{o2} = V_{CC} - R_{c2} \cdot I_c & \text{para } R_{c2} \downarrow \rightarrow R_c(0.95) \end{cases} \Rightarrow V_{o12} = (1.05 - 0.95) R_c I_c = 244 \text{ mV}$$

$$\text{Logo } V_D = \frac{V_{o12 \text{ Max}}}{A_d} = -17.89 \text{ mV} \quad V_{os} \Rightarrow \text{tensão que amula} = -V_D = 17.89 \text{ mV}$$

Nota: R_{ic} com π_o

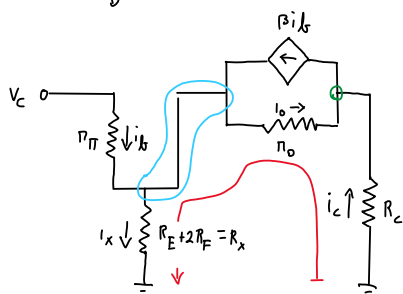

$$V_c = \pi_{\pi} i_b + R_x i_x$$

$$R_x = R_E + 2R_F$$

$$R_{ic} = \frac{R_i}{2} = 1.7 \text{ M}\Omega \quad (\text{Pq estão em paralelo})$$

$$i_b + \beta i_b = i_x + i_o$$

$$i_o + i_c = \beta i_{\pi}$$

$$R_x i_x + R_c i_c = \pi_o i_o$$

$$\Rightarrow \text{Matlab} \Rightarrow R_i = \frac{V_c}{i_b} = \pi_{\pi} + R_x \cdot \frac{\pi_o(1+\beta) + R_c}{R_x + R_c + \pi_o} = 3.42 \text{ M}\Omega$$