

1.

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \frac{V_p}{C_0} = \frac{1}{3 \times 10^4 \sqrt{LC}}$$

$$L = 150 \times 10^{-9} \text{ H/m}$$

$$\rightarrow C_1 = 10 \times 10^{-9} \text{ F/m} \Rightarrow \frac{V_{p1}}{C} = 0.086$$

$$\rightarrow C_2 = 100 \times 10^{-9} \text{ F/m} \Rightarrow \frac{V_{p2}}{C} = 0.027$$

$$\rightarrow C_3 = 1 \times 10^{-6} \text{ F/m} \Rightarrow \frac{V_{p3}}{C} = 0.0086$$

2.

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{R + j\omega L} \cdot \sqrt{G + j\omega C} =$$

$$= \sqrt{j\omega L \left(\frac{R}{j\omega L} + 1 \right)} \cdot \sqrt{j\omega C \left(\frac{G}{j\omega C} + 1 \right)} \simeq$$

$$\simeq \sqrt{j\omega L} \left(1 + \frac{R}{2j\omega L} \right) \sqrt{j\omega C} \left(1 + \frac{G}{2j\omega C} \right) =$$

$$= \sqrt{-\omega^2 LC} \left(1 + \frac{R}{2j\omega L} + \frac{G}{2j\omega C} + \frac{GR}{-4\omega^2 LC} \right) \simeq$$

$$\simeq j\omega \sqrt{LC} \left(1 + \frac{R}{2j\omega L} + \frac{G}{2j\omega C} \right) =$$

$$= \underbrace{\frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}}_{\alpha} + j \underbrace{\omega \sqrt{LC}}_{\beta}$$

Nota: $\frac{G}{R} \ll$

$$\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{x}{2}, \quad x \ll 1$$

3.

$$\frac{G}{C} = \frac{R}{L}$$

$$a) Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L \left(\frac{R}{L} + j\omega \right)}{C \left(\frac{G}{C} + j\omega \right)}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \rightarrow \text{é real}$$

b) As distorções acontecem quando a velocidade de fase é diferente para diferentes frequências, ou seja, as frequências diferentes sobrepõem-se deformando assim o sinal.

Para isto não acontecer a V_p (velocidade de fase) não pode depender da frequência ou seja tem de ser constante.

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow \text{constante!}$$

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{LC \left(\frac{R}{L} + j\omega \right) \left(\frac{G}{C} + j\omega \right)} =$$

$$= \sqrt{LC} \left(\frac{R}{L} + j\omega \right) = \sqrt{LC} \frac{R}{L} + j\omega \sqrt{LC}$$

$$\alpha = R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad \beta = \omega \sqrt{LC}$$

4.

$$V(t) = 5 \cos(\omega t + \beta x) + 10 \sin(\omega t - \beta x)$$

$$Z_0 = 50 \Omega \quad x_L = \frac{\lambda}{4}$$

$$a) I(t) = \frac{V_i(t)}{Z_0} - \frac{V_R(t)}{Z_0} = -0.1 \cos(\omega t + \beta x) + 0.2 \sin(\omega t - \beta x)$$

$$b) K_V = \frac{V_R(t)}{V_i(t)} = \frac{5 \cos(\omega t + \beta x)}{10 \sin(\omega t - \beta x)} = \frac{5 e^{j(\omega t + \beta x)}}{10 e^{j(\omega t - \beta x - \frac{\pi}{2})}} = \frac{1}{2} e^{j(2\beta x + \frac{\pi}{2})}$$

$$\alpha = \alpha_L = \frac{\lambda}{4}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$K_V(\alpha_L) = \frac{1}{2} e^{j(2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} + \frac{\pi}{2})} = \frac{1}{2} e^{j\frac{3\pi}{2}} = -\frac{1}{2} j //$$

$$c) Z(x) = Z_0 \frac{1 + K_V}{1 - K_V} \rightarrow Z\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 50 \cdot \frac{1 - \frac{1}{2}j}{1 + \frac{1}{2}j} = 30 - 40j \Omega$$

5. a)

$$|Z_{in}| = \frac{|V_{in}|}{|I_{in}|} = \frac{1}{15 \times 10^{-3}} = \frac{200}{3} \Omega$$

$$\text{Como } l = \frac{\lambda}{4} \text{ e não há perdas a } Z_L \text{ real} \Rightarrow Z_{in} = |Z_{in}|$$

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L} \Leftrightarrow Z_0 = \sqrt{Z_L \cdot Z_{in}} = 70 \Omega$$

$$b) \nexists Z_{in} = 0^\circ$$

6.

$$\lambda = 1.5 \lambda$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

$$Z_L = 60 \Omega$$

$$V_L = 20 e^{j40^\circ} \text{ V}$$

a)

$$\begin{cases} \bar{V}_L = \bar{V}^+ + \bar{V}^- \\ K_V = \frac{\bar{V}^-}{\bar{V}^+} \Rightarrow \bar{V}_L = \bar{V}^- \left(1 + \frac{1}{K_V} \right) \Rightarrow \bar{V}^- = \frac{\bar{V}_L}{1 + \frac{1}{K_V}} \end{cases} \quad \bar{V}_L = \bar{V}^+ (1 + K_V) \Rightarrow \bar{V}^+ = \frac{\bar{V}_L}{(1 + K_V)} \quad K_V = \frac{60 - 50}{60 + 50} = \frac{1}{11}$$

$$P = \frac{1}{2} \frac{|\bar{V}^+|^2}{Z_0} - \frac{1}{2} \frac{|\bar{V}^-|^2}{Z_0} = 3.33 \text{ W}$$

ou

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \bar{V}_L \cdot \bar{I}_L^* \right\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{20 \angle 40^\circ}{60} \cdot 20 \angle -40^\circ \right\} = \frac{1}{3} \text{ W} = 3.33 \text{ W}$$

b)

$$V_{\min} = |\bar{V}^+| (1 - K_V) = \left| \frac{\bar{V}_L}{1 + K_V} \right| (1 - K_V) = 16.67 \text{ V}$$

$$c) I_{\max} = \frac{|\bar{V}^+|}{Z_0} (1 + |K_V|) = 0.4 \text{ A}$$

7.

$$\lambda = 0.25 \lambda \quad V_g = 90 \text{ V} \quad Z_L = 500 \Omega$$

$$Z_0 = 300 \Omega \quad R_g = 100 \Omega$$

$$b) \begin{cases} V_1 = V_g - I_1 R_g \\ Z_1 = Z_{\frac{\lambda}{4}} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{Z_0^2}{Z_L} \end{cases} \quad I_1 = \frac{V_g}{\frac{Z_0^2}{Z_L} + R_g} = \frac{9}{28}$$

$$V_1 = V_g - \frac{V_g}{\frac{Z_0^2}{Z_L} + R_g} R_g = \frac{405}{7}$$

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ V_1 I_1^* \right\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{405}{7} \cdot \frac{9}{28} = 9.3 \text{ W}$$

b)

$$K_{V_0} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 0.25 = \frac{\bar{V}_{r0}}{\bar{V}_{i0}}$$

$$V_1 = \bar{V}_{r0} e^{-j\frac{\pi}{2}} + \bar{V}_{i0} e^{j\frac{\pi}{2}} = \bar{V}_{r0} e^{-j\frac{\pi}{2}} + \bar{V}_{i0} e^{j\frac{\pi}{2}} = -\bar{V}_{r0} j + \bar{V}_{i0} j$$

$$\frac{405}{7} = -0.25 \bar{V}_{i0} j + \bar{V}_{i0} j \rightarrow \bar{V}_{i0} = \frac{405}{7} (-0.25j + j)$$

$$V_2 = V_{i0} + 0.25 V_{i0} = -96.43 j \quad (\text{Podemos usar matrizes})$$

$$c) Z_L = \frac{V_2}{I_2} \quad \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{V_2 \cdot V_2^*}{Z_L} \right\} = 9.3 \text{ W} \quad \text{Nunca tinha um perigo, a potência fornecida é a recebida}$$

$$d) V_3 = V\left(\frac{\lambda}{8}\right) = \bar{V}_{r0} e^{-j\frac{\pi}{4}} + \bar{V}_{i0} e^{j\frac{\pi}{4}} = 0.25 \bar{V}_{i0} e^{-j\frac{\pi}{4}} + \bar{V}_{i0} e^{j\frac{\pi}{4}} =$$

$$= 40.9 - 68.2 j = 79.5 e^{-j59^\circ}$$


8.

$$P_1 = 2 P_2$$

$$R_1 = 300 \Omega \quad Z_{03} = 100 \Omega$$

$$K_V = 0 \Rightarrow \text{Carga adaptada}$$

$$R_2 = 200 \Omega$$

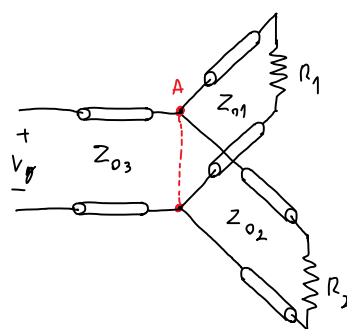

$$Z_1(A) = Z_1\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_{01}^2}{R_1} \quad Z_2(A) = Z_2\left(\frac{\lambda}{4}\right) = \frac{Z_{02}^2}{R_2}$$


$$\text{Para } K_V = 0 \quad Z_{03} = Z_1(A) // Z_2(A) = \frac{Z_{01}^2 \cdot Z_{02}^2}{R_1 Z_{02}^2 + R_2 Z_{01}^2}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_A^2}{Z_2(A)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{R_2}{Z_{02}^2} V_A^2 \quad P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{R_1}{Z_{01}^2} V_A^2$$

$$P_1 = 2 P_2 \Leftrightarrow 2 \frac{R_2}{Z_{02}^2} = \frac{R_1}{Z_{01}^2} \Leftrightarrow \frac{2 R_2}{R_1} Z_{01}^2 = Z_{02}^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2 R_2}{R_1} Z_{01}^2 = Z_{02}^2 \\ \frac{Z_{01}^2 \cdot Z_{02}^2}{R_1 Z_{02}^2 + R_2 Z_{01}^2} = 100 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} Z_{01}^2 = 45000 \rightarrow Z_{01} = 212 \Omega \\ Z_{02}^2 = 60000 \rightarrow Z_{02} = 245 \Omega \end{array}$$

9) Calcular a impedância

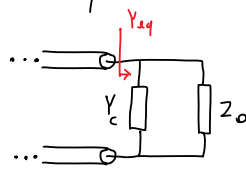

$$Y_o = \frac{1}{Z_o}$$

$$Y_{eq} = Y_c + Y_o$$

$$K_V = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} = \frac{\frac{Z_L}{Z_o} - 1}{\frac{Z_L}{Z_o} + 1} = \frac{\frac{1}{Z_o} - \frac{1}{Z_L}}{\frac{1}{Z_o} + \frac{1}{Z_L}} = \frac{Y_o - Y_{eq}}{Y_o + Y_{eq}} = \frac{-Y_c}{2Y_o + Y_c}$$


$$Y_c = \frac{2K_V Y_o}{-1 - K_V} \approx 4 \times 10^{-5} e^{j\frac{\pi}{2}} \quad (\text{valor } Y \text{ é muito pequeno})$$

a) $\lambda = \frac{0.75}{f} c = 45 \text{ cm}$

$d = 11.25 \text{ cm} = \frac{\lambda}{4}$


$y_{eq} = \frac{Y_{eq}}{Y_o} = 1 + y_c$

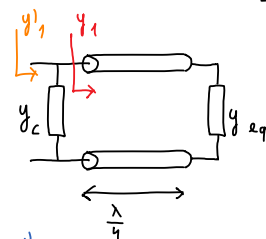$Z_1 = \frac{Z_o^2}{Z_{eq}} \Rightarrow Y_1 = \frac{Y_o^2}{Y_{eq}} \Rightarrow y_1 = \frac{1}{y_{eq}}$



$y_1 = \frac{1}{y_{eq}} = \frac{1}{1 + y_c} \approx 1 - y_c \quad (\text{Série de Taylor})$

$y_1' = y_c + y_1 = 1$

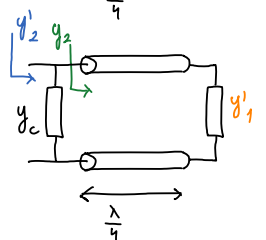

$y_2 = \frac{1}{y_1} = 1 \Rightarrow y_2 = y_L !!$

$y_2' = y_2 + y_c = 1 + y_c \Rightarrow y_2' = y_{eq} !!$


$N = \left\lfloor \frac{60 \text{ cm}}{11.25 \text{ cm}} \right\rfloor = 444$

2 correntes anulam-se e como $\frac{444}{2}$ é inteiro

$\hookrightarrow Z_{im} = Z_L \Rightarrow K_V = 0$


b) $\lambda = \frac{0.75}{f} c = 22.5 \text{ cm}$

$d = 11.25 = \frac{\lambda}{2}$

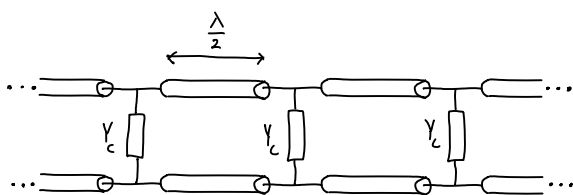

Transformador $\frac{\lambda}{2} : Z(\frac{\lambda}{2}) = Z_L$

Logo:

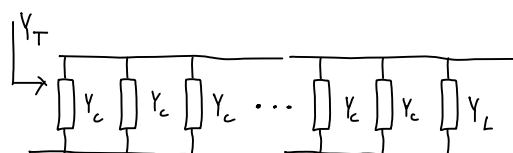

$Y_T = N Y_c + Y_o$

$N = \left\lfloor \frac{60 \text{ cm}}{11.25 \text{ cm}} \right\rfloor = 444$

$K_V = \frac{Y_o - Y_T}{Y_o + Y_T} = \frac{-N Y_c}{2Y_o + N Y_c} = 0.41 e^{-j114^\circ}$

c) $\lambda = \frac{0.75}{f} c = 11.25 \text{ cm}$

$d = 11.25 = \lambda \quad \beta\lambda = 2\pi$

$Z(\lambda) = Z_o \frac{Z_L + jZ_o \tan(\beta\lambda)}{Z_o + jZ_L \tan(\beta\lambda)} = Z_L$


É a mesma situação que b $\Rightarrow K_V = 0.41 e^{-j114^\circ}$

10) c.c. visto de Z_{L3} (transformador $\frac{\lambda}{2}$)

$Z_L = 0 \xrightarrow{\frac{\lambda}{2}} Z_L' = 0$

$Z_{L3} = Z_{L3} // Z_L' = \left(\frac{1}{50j} + \frac{1}{0} \right)^{-1} = 0$

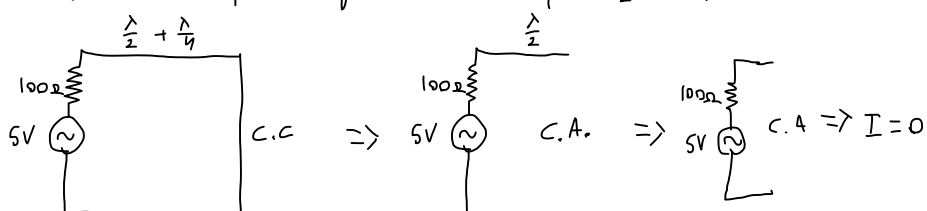Ou seja como é Z_{L1} os transformadores $\frac{\lambda}{2}$ fazem que $Z_L(\frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}) = 0$



temos então um transformador $\frac{\lambda}{4}$ seguido por um $\frac{\lambda}{2}$

Logo $Z(\frac{\lambda}{2}) = \frac{Z_o^2}{Z_{c.c.}} = \infty \Rightarrow$ transformador $\frac{\lambda}{4}$ leva a um circuito aberto

$Z(\text{gerador}) = 0 \Rightarrow$ transformador $\frac{\lambda}{2}$